

Câu 1.(1 điểm). Hãy nêu một dụng cụ hay một thiết bị điện cho mỗi trường hợp sau:

- Khi hoạt động, biến đổi điện năng thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng;
- Khi hoạt động, biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng;
- Khi hoạt động, biến đổi điện năng thành cơ năng và nhiệt năng;
- Khi hoạt động, biến đổi điện năng thành năng lượng hóa học và nhiệt năng;

Câu 2.(1 điểm). Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện là gì ?

Câu 3. (1 điểm). Thế nào là ôtô bán dẫn ?


Câu 4. (1 điểm). Cho dòng điện không đổi có cường độ 2A chạy qua một vật dẫn trong khoảng thời gian 15 phút, hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn này là 12V. Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện của vật dẫn.

Câu 5. (1 điểm). Một nguồn điện có suất điện động $E = 6V$ và điện trở trong $r = 1\Omega$ mạch ngoài là điện trở $R = 3\Omega$. Tính :

- Cường độ dòng điện trong mạch chính
- Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện


Câu 6. (1 điểm). Cho mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động 6V và $r = 0.5\Omega$, mạch ngoài gồm một bóng đèn có điện trở $R_D = 11\Omega$ nối tiếp với điện trở $R = 0.5\Omega$, biết đèn sáng bình thường. Tính:

- Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R.
- Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của đèn.

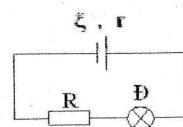

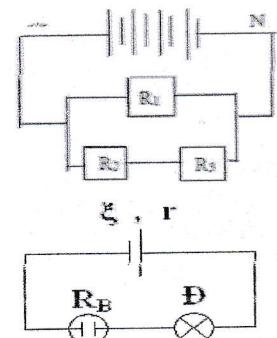Câu 7. (1,5 điểm). Cho mạch điện như hình vẽ: các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có $\xi=3V$ và $r = 1\Omega$; $R_1=15\Omega$; $R_3 = R_2=5\Omega$. Tính:


- Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
- Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn.



Câu 8. (1 điểm). Một nguồn điện có suất điện động và điện trở trong là 6V và 1Ω cung cấp cho mạch ngoài là một bình điện phân (đd AgNO_3 - Ag) có điện trở R_B . Sau 25 phút 44 giây điện phân thì có 3,456g bạc bám vào catôt. Tính R_B . Biết $A_{\text{Ag}} = 108$, $n_{\text{Ag}} = 1$ và $F=96500\text{C/mol}$

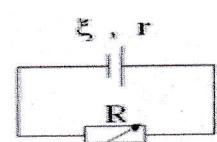Câu 9.(1,5 điểm). Một nguồn điện có $\xi = 6V$; $r = 2\Omega$, mạch ngoài là điện trở R. Tính R để:

- Công suất tiêu thụ của mạch ngoài là 4W.
- Công suất tiêu thụ của mạch ngoài là lớn nhất.



Hết

Họ và tên

SBD

Câu 1,2,3	Phát biểu đúng	3đ
Câu 4	$A = UIt = 12.2.900 = 21600J$ $P = UI = 12.2 = 24W$	0.5đ 0.5đ
Câu 5	a. $I = \frac{E}{R+r} = \frac{6}{3+1} = 1.5A$ b. $U = E - I.r = 6 - 1.5.1 = 4.5V$	0.5đ 0.5đ
Câu 6	a. $I = \frac{E}{R+r} = \frac{6}{12} = 0.5A$ b. $U_{dm} = I.R_d = 5.5V$ $P_{dm} = UI = 5.5.0.5 = 2.75W$	0.5đ 0.5đ
Câu 7	$E_b = E_0 \cdot 4 = 3.4 = 12V$ $r_b = 4.r_0 = 4\Omega$ $U_0 = E_0 - Ir_0 = 3 - 1 \cdot \frac{12}{10} = 1.8V$	0.5đ 0.5đ 0.5đ
Câu 8	$3,456 = \frac{1}{96500} \cdot \frac{108}{1} \cdot I \cdot 1544$ $I = 2A$ $2 = \frac{6}{R+1} \Rightarrow R = 2\Omega$	0.5đ 0.5đ
Câu 9	$P = RI^2 = 4 \cdot \left(\frac{6}{R+2}\right)^2$ a/ $R = 4 \Omega$ và $R = 1 \Omega$ ra một nghiệm không cho điểm b/ $R = 2 \Omega$	0.5đ 0.5đ 0.5đ

Viết công thức thế số \rightarrow kết quả đúng cho trọn điểm .

Viết công thức thế số \rightarrow kết quả sai 50% điểm câu đó.

Sai đơn vị trừ 0,25 đ/bài

Giáo viên ra đề: Nguyễn Văn Đức

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

MÃ TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM 2022- 2023
MÔN VẬT LÝ LỚP 11, THỜI GIAN 45 PHÚT

S T T	NỘI DUNG KIẾN THỨC	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC	MỨC ĐỘ KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA, DÁNH G	CAU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC						Tổng số câu	Thời gian	% tổng số điểm			
				Nhận biết			Thông hiểu								
				Câu TL	Câu TN	Thời gian	Câu TL	Câu TN	Thời gian						
1	I. DIỆN TÍCH. DIỆN TRƯỜNG	I. Điện trường. Cường độ điện trường	Nhận biết: - Nếu được định nghĩa cường độ điện trường. Nếu được đơn vị đo cường độ diện trường trong hệ SI. Thông hiểu: - Tính được cường độ diện trường tại một điểm	3	3	0,5	1	1,5		4,5	6	12,5			
			II.1. Dòng diện không đổi. Nguồn điện												
2	II. DÒNG DIỆN KHÔNG ĐỔI		Nhận biết: - Nếu được dòng điện không đổi là gì. - Nếu được đơn vị cường độ dòng điện trong hệ SI. - Nếu được suất điện động của nguồn điện là gì. - Nếu được đơn vị của	5	5	0,5	2	2,5		7,5	10	22,5			

suất điện động trong hệ SI. Thông hiệu: - Tính được cường độ dòng điện không đổi khi biết q và t. Tính được suất điện động của nguồn điện khi biết A lục la và q.							
II.2. Điện năng - công suất điện,	Nhận biết: - Nếu được công thức tính công và công suất của nguồn điện. Nếu được công thức tính điện năng tiêu thụ và công suất điện của đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua. - Phát biểu được định luật Jun - Lenoxo và nếu được công thức tính công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua. Thông hiệu: Tính được công của nguồn điện và công suất của nguồn điện; điện năng tiêu thụ và công suất điện; nhiệt lượng tỏa ra và công suất tỏa nhiệt trên vật dẫn.					17,5	
II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỘ	II.3. Định luật Ôm đối với toàn mạch	Nhận biết: Phát biểu được định luật Ôm đối với toàn mạch. Thông hiệu: - Hiệu được định luật Ôm đối với toàn mạch Tính được I khi biết E,				17,5	

	R, r.	<p>- Hiểu được suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng tổng các độ gián điện thê ở mạch ngoài và mạch trong. Tính được E khi biết I, R, r.</p> <p>Hiểu được hiện tượng đoạn mạch tác hai của nó, cách để tránh hiện tượng này.</p>						
II.4. Ghép nguồn diện. Phương pháp giải tích mạch diện	<p>Nhận biết: Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc (ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.</p> <p>Thông hiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhận biết được, trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song đơn giản. - Biết cách tính suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song. <p>Vận dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tính toán các đại lượng liên quan trong mạch điện kín gồm bộ nguồn, mạch ngoài có điện trở, đèn. - Nhận xét độ sáng của đèn. 	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2,5</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>2,5</p>	<p>15</p>

		Nhận biết:								
		- Nếu được bán chất của dòng điện trong chất diện phân.								
		- Nếu được một số ứng dụng của hiện tượng điện phân.								
III. DÒNG DIỆN TRONG CÁCMÔI TRƯỜNG	3	Dòng điện trong chất diện phân	15	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1
		Thông hiếu:								
		- Viết được công thức định luật Faraday thứ 1, thứ 2 và công thức Faraday.								
		Thông hiếu:								
		Tính m theo k và q; tính k theo A, n, q, I, t; tính m theo các đại lượng trong công thức Faraday.								
		Vận dụng:								
		Vận dụng các định luật Faraday để giải được các bài tập về hiện tượng điện phân.								
		Tổng			18,5		11,5		15	
		Tỷ lệ			5	14	6,5	2,5	2	4
		Tổng điểm			5	4	5	4	1	1
					50%	40%	10%			
									34	45
									100,00	%